

botonpulsador/fbclid=IwAR0RMtPrU10D54ZAH6mrvotJoM_mNtr58B0DASrcpQowsyJvwVSrzR219zA

¿Como programar un led con un pulsador?

Para iniciar la apropiación y reconocimiento de las variables y del funcionamiento de los nuevos elementos que se van a utilizar, vamos a desarrollar un código de programación donde controlaremos con un pulsador el encendido y apagado de un LED.

Para iniciar la apropiación y reconocimiento de las variables y del funcionamiento de los nuevos elementos que se van a utilizar, vamos a desarrollar un código de programación donde controlaremos con un pulsador el encendido y apagado de un LED.



```
const int LED=3; /*El elemento situado en el pin 3
sera denominado LED*/

const int PULSADOR=4;/*El elemento situado en el pin 4
sera denominado PULSADOR*/

int Val;// Variable que almacena un numero
```

Como podremos recordar una vez dentro podremos observar dos secciones definidas por defecto en Arduino. El Void Setup y Void Loop.

```
twenth_manders

1 void setup() {
2  // put your setup code here, to run once:
3
4 }
5
6 void loop() {
7  // put your main code here, to run repeatedly:
8
9 }
```



Dentro del void setup, por el momento definiremos nuestros pines de entrada y salida, en este caso contamos con dos pines, el pin 3 el cual es de salida y el pin 4 el cual es de entrada, teniendo en cuenta los elementos a utilizar.

```
void setup() {
pinMode(LED,OUTPUT);//definimos el pin LED como entrada o salida
pinMode(PULSADOR,INPUT);//definimos el pin PULSADOR como entrada o salida
}
```

Luego de ello en el void loop() podremos programar la acción que queremos realizar, que será controlar el encendido y apagado del LED con un PULSADOR.







Antes de darle la orden a la placa de que nos envíe 5V (HIGH) a nuestro led debemos plantear si nuestra variable Val lee (Utilizando esta instrucción digitalRead) un alto o un bajo enviado por el PULSADOR.



Como siguiente paso se creara la condición para el control de movimiento de voltaje, en este caso utilizaremos If donde decimos, SI en la constante Val hay un HIGH entonces encienda el LED, pero si en la constante hay es un LOW el LED debe estar apagado, para esto también utilizaremos la instrucción digitalWrite que responde a la siguiente sintaxis.

digitalRead (pin a usar, señal digital a leer); digitalWrite (pin a usar, señal digital a enviar); // HIGH para un alto, 5V o LOW para un bajo, 0V.



```
void loop() {
Val=digitalRead(PULSADOR);//Leemos la señal enviada por el PULSADOR
if (Val==HIGH) {//Guardamos en la variable el valor leido en este caso HIGH
  digitalWrite (LED, HIGH); //Encendemos el led
else {
  digitalWrite(LED,LOW);//Apagamos el led
```



finalmente Teniendo el siguiente código funcionamiento. Esto con el fin de obtener un ejemplo rápido y sencillo para probar el funcionamiento de nuestra placa Arduino.





```
const int LED=3; /*El elemento situado en el pin 3
                 sera denominado LED*/
const int PULSADOR=4; /*El elemento situado en el pin 4
                       sera denominado PULSADOR*/
int Val; // Variable que almacena un numero
void setup() {
pinMode (LED, OUTPUT) ; //definimos el pin LED como entrada o salida
pinMode (PULSADOR, INPUT); //definimos el pin PULSADOR como entrada o salida
void loop() {
Val=digitalRead(PULSADOR);//Leemos la señal enviada por el PULSADOR
if (Val==HIGH) {//Guardamos en la variable el valor leido en este caso HIGH
  digitalWrite(LED, HIGH); // Encendemos el led
else {
  digitalWrite(LED,LOW);//Apagamos el led
```

¡EXITOS!